


第7章作业-7th(选做)-MIPS指令数据通路专项练习

返回

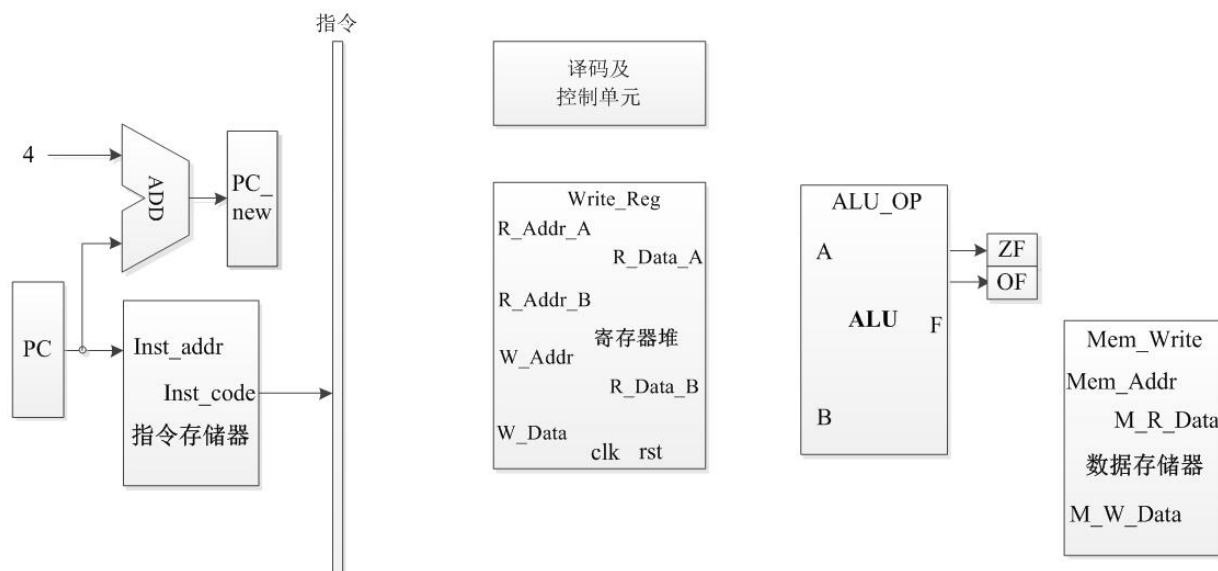题量: 4 满分: 100 分 创建者: 冯建文 截止时间: 2020-06-18 10:00


一.简答题 (共4题,100.0分)

1 1、画出add rd,rs,rt指令+addi rt,rs,imm指令的数据通路。




填写答案

正确答案:

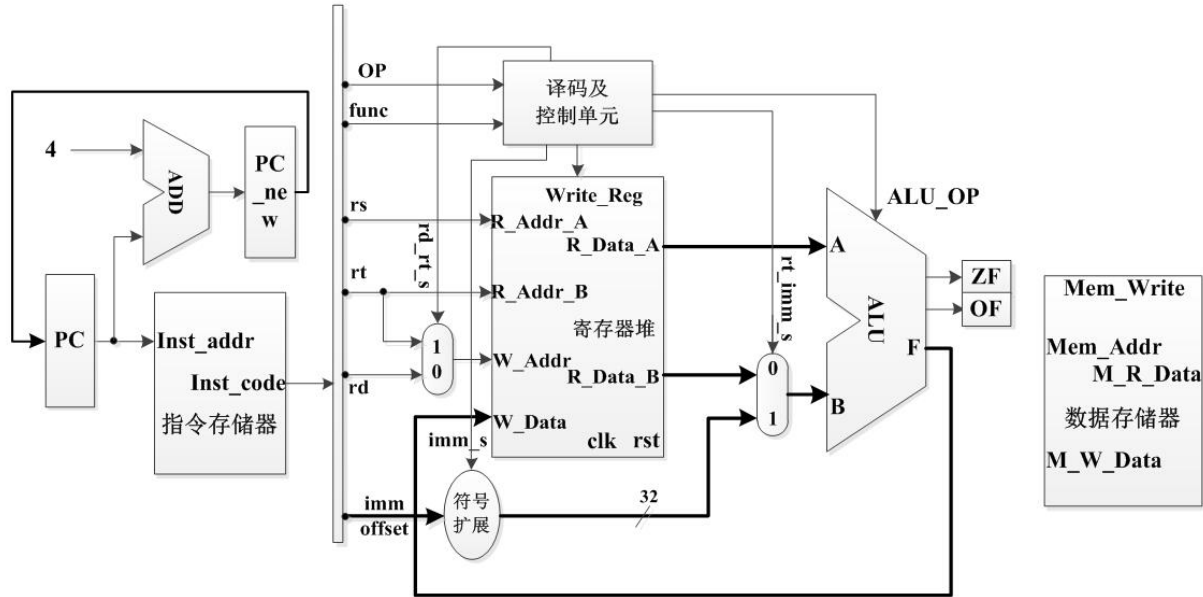


2

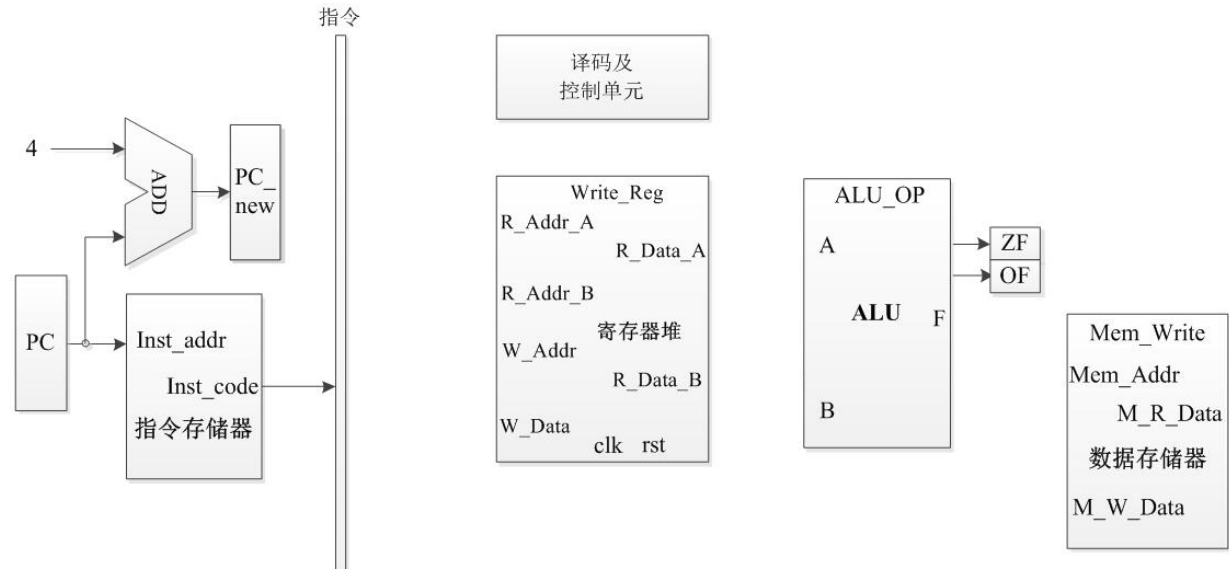2、画出lw rt,offset(rs)指令+sw rt,offset(rs)指令的数据通路。




填写答案

正确答案：

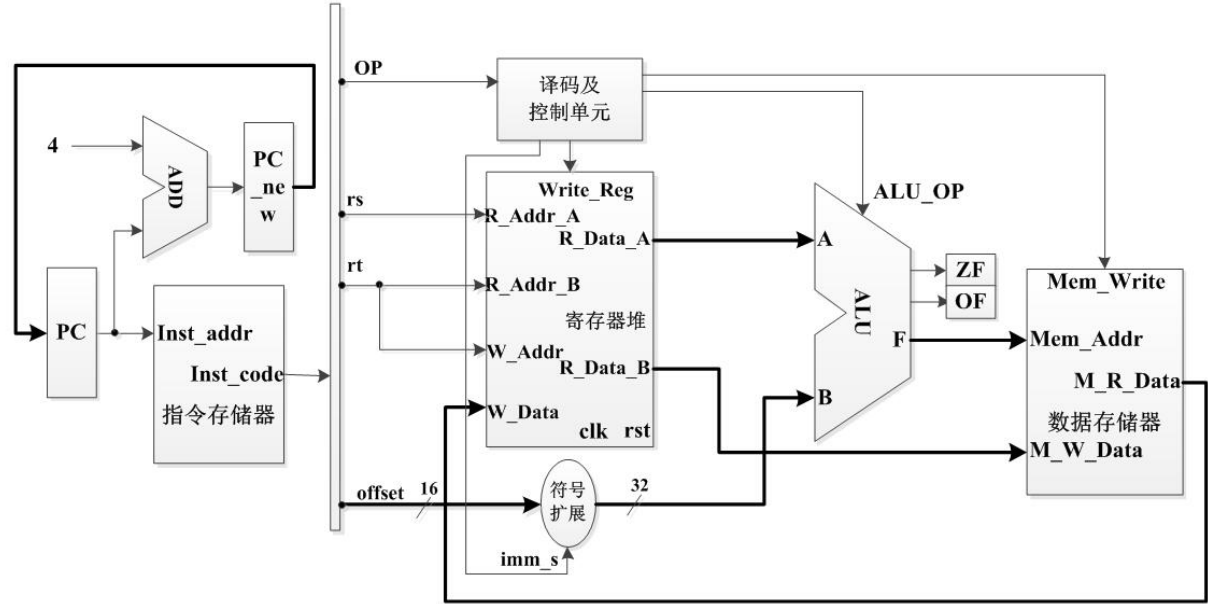


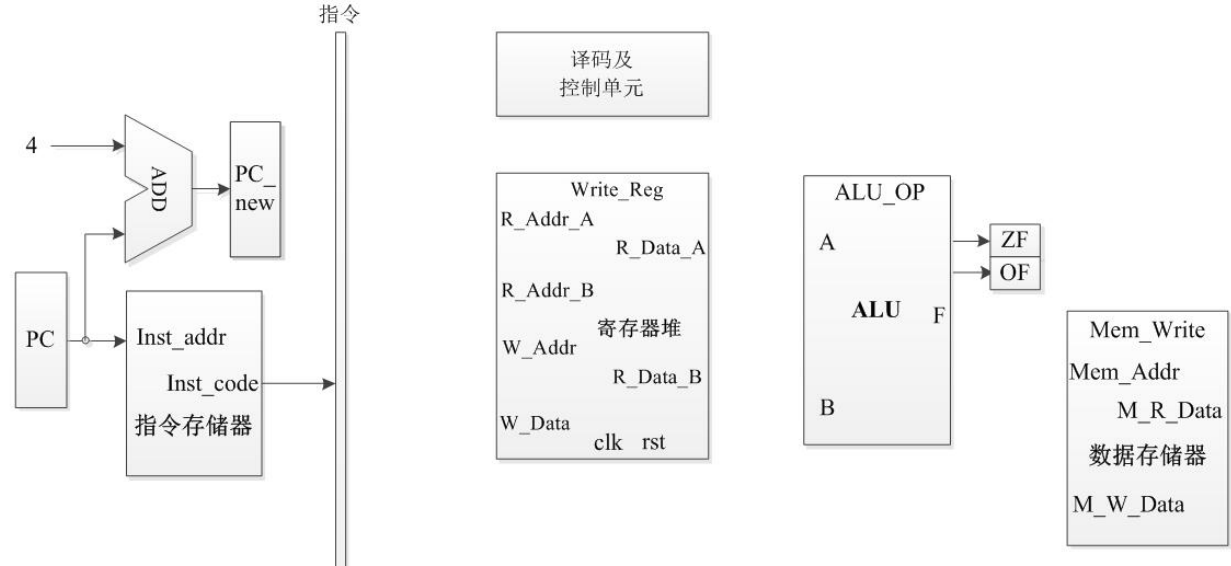3 3、画出lw rt,offset(rs)+sw rt,offset(rs)+beq rs,rt,offset的数据通路。




填写答案

正确答案：

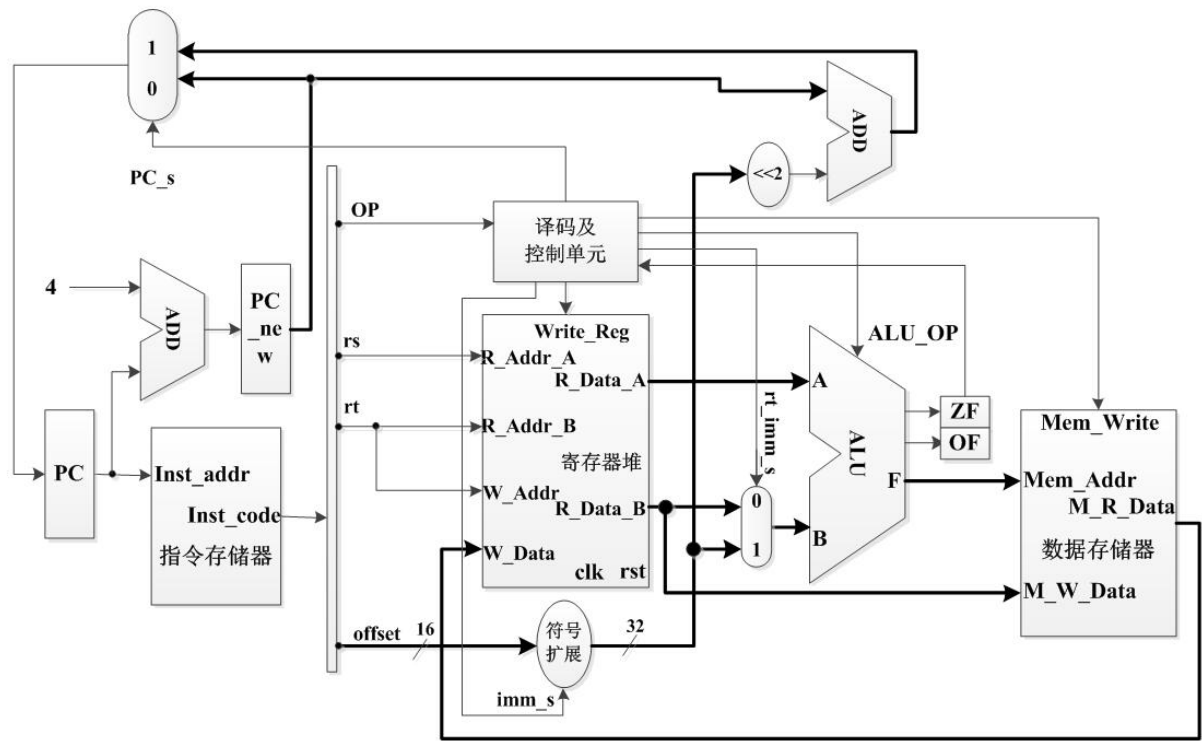


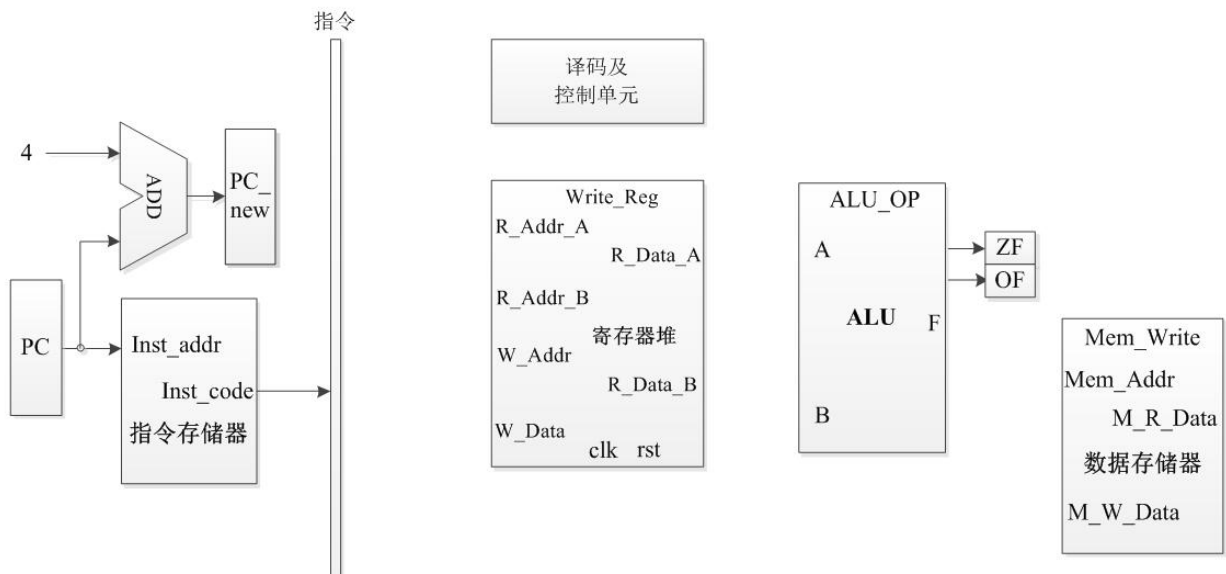4 4、画出lw rt,offset(rs)+sw rt,offset(rs)+J L的数据通路。



填写答案

正确答案：

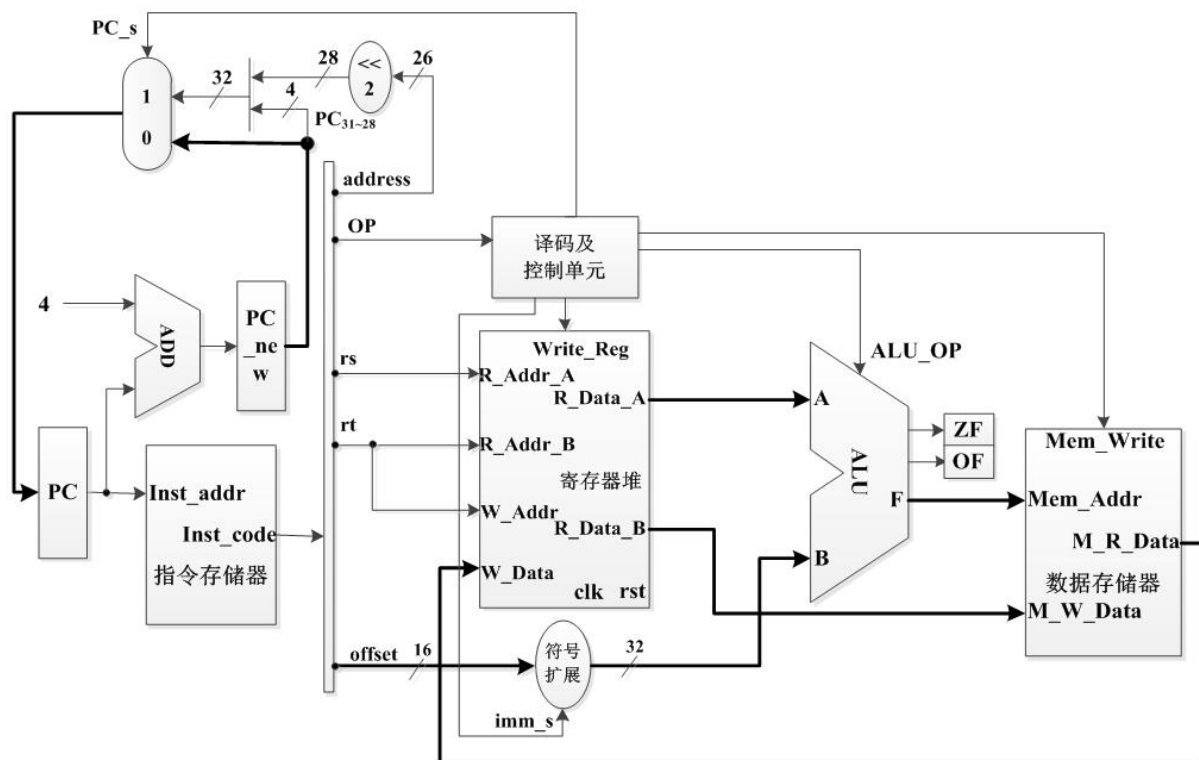

提交作业